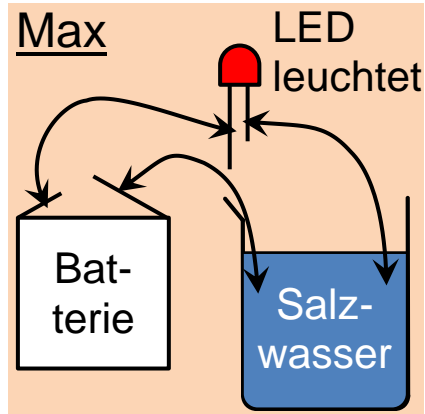


Check-In: Leitfähigkeit


A

- a) Betrachte Max Versuchsskizze. Erkläre, was du daraus schließen kannst.



(C.-J. Pardall)

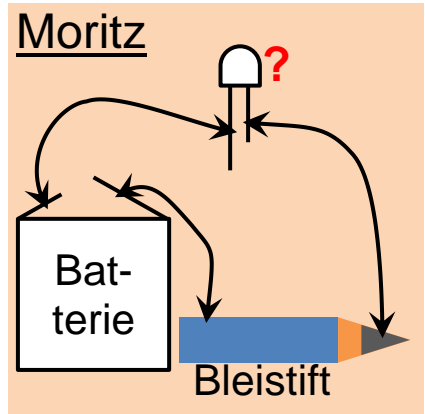- b) Moritz hat einen Versuch geplant. Entscheide, ob die LED leuchtet oder nicht. Begründe deine Entscheidung




(C.-J. Pardall)

	kann ich	kann ich nicht
Versuche zur Leitfähigkeit beurteilen		

Check-In: Leitfähigkeit


B

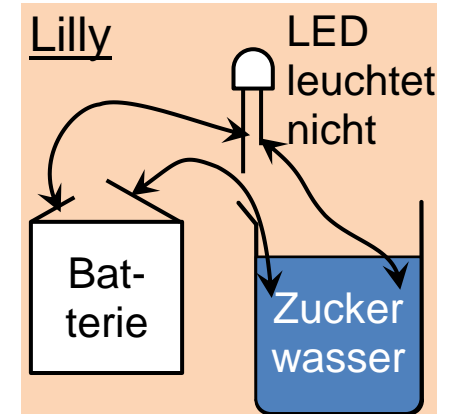- a) Betrachte Lillys Versuchsskizze. Erkläre, was du daraus schließen kannst.



(C.-J. Pardall)

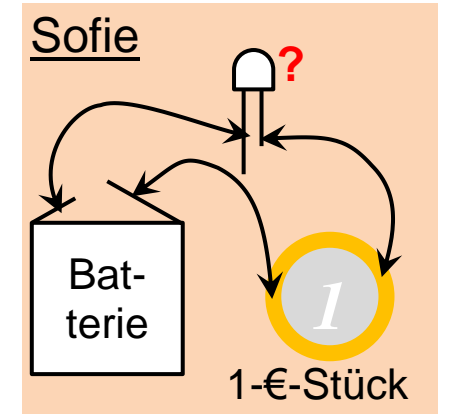- b) Sofie hat einen Versuch geplant. Entscheide, ob die LED leuchtet oder nicht. Begründe deine Entscheidung



(C.-J. Pardall)

	kann ich	kann ich nicht
Versuche zur Leitfähigkeit beurteilen		