
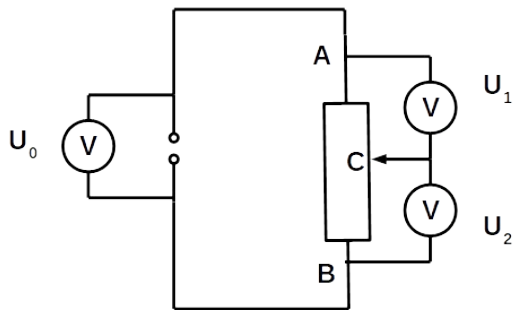


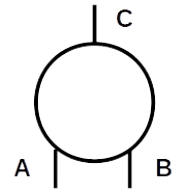

## POTENTIOMETER UND SPANNUNG




Potentiometeranschlüsse




Schaltzeichen

Netzgerät

 

Potentiometer

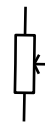


1. SchlieÙe ein Potentiometer an ein Netzgerät an und regel die Spannung auf 5,0 V.
2. Bewege den Knopf des Drehpotentiometers und beobachte die Spannungen  $U_1$  und  $U_2$ .
3. Stelle das Potentiometer so ein, dass  $U_1 = 2,0$  V betragt. Wie groÙ ist  $U_2$ ?
4. Verandere die Potentiometereinstellung nicht mehr. Miss jeweils  $U_1$  und  $U_2$  bei einer Spannung am Netzgerät von 10 V und 15 V.


$U_0$ in V	$U_1$ in V	$U_2$ in V	$U_1 + U_2$ in V
5,0	2,0		
10,0			
15,0			

**Ein Potentiometer ist ein Spannungsteiler.**

Die, im Schulerpraktikum eingesetzten, regelbaren Netzgerate werden hufig mit verschiedenen Schaltzeichen dargestellt. So ein regelbares Netzgerat ist ein Signalgenerator, der eine einstellbare Gleichspannung erzeugt.

Dieses Netzgerat hat das Schaltzeichen

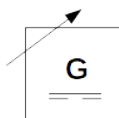

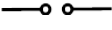Wir verwenden  als Schaltzeichen fur ein regelbares Netzgerat.

Fotos und Zeichnungen: U.v. Harten, 02.2019