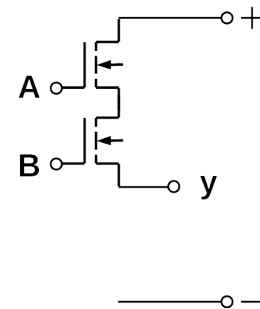



GATTER MIT FET

UND-Gatter mit Feldeffekttransistoren (FET)



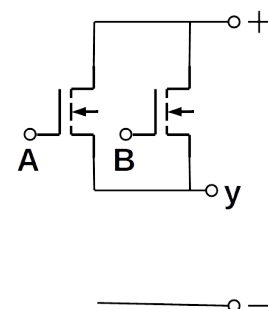1. Baue mit zwei FET, einer LED und einem Vorwiderstand ein UND-Gatter auf.
2. Erläutere die Funktion der elektrischen Schaltung.

ODER-Gatter mit Feldeffekttransistoren (FET)



3. Baue mit zwei FET, einer LED und einem Vorwiderstand ein ODER-Gatter auf.
4. Erläutere die Funktion der elektrischen Schaltung.

Fotos und Zeichnungen: U.v. Harten, 02.2019