

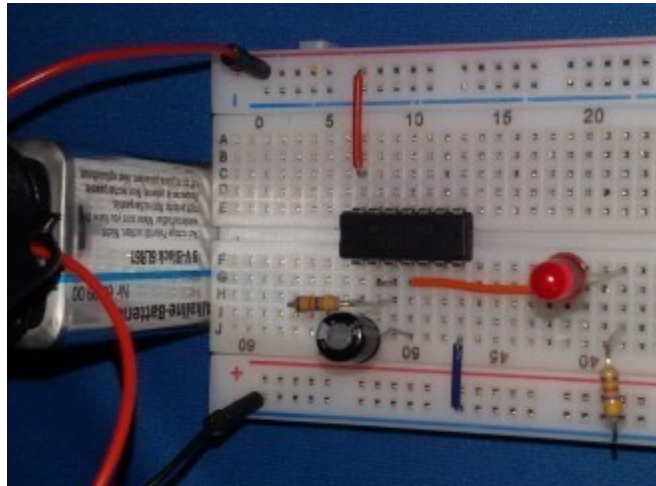


## BLINKSCHALTUNG

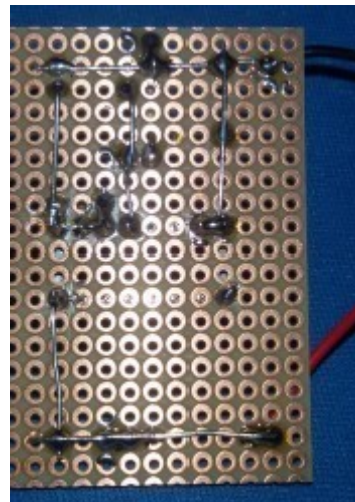1. Bau die Schaltung auf einer Steckplatine auf.



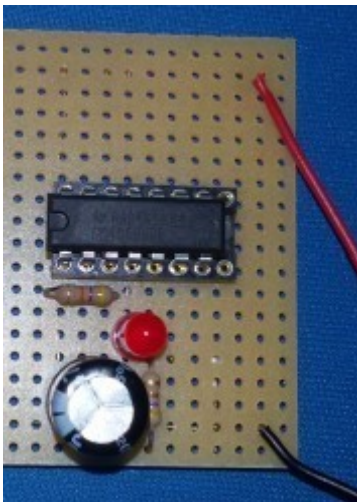2. Löte die Schaltung auf einer Lochrasterplatine.



Fotos und Zeichnungen: U.v. Harten, 02.2019