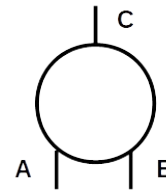


POTENTIOMETER

Ein Potentiometer hat drei Anschlüsse.

1. Miss die Widerstände zwischen den drei Anschlüssen eines Drehpotentiometers für vier Einstellungen des Drehknopfs.

Drehknopf R in $k\Omega$	ganz links	mittig	$\frac{3}{4}$ rechts	ganz rechts
A - B	98	98	98	98
A - C	98	52	28	0
B - C	0	48	71	99



Fotos und Zeichnungen: U.v. Harten, 02.2019